

A/ ÔN TẬP TUẦN 1 VÀ TUẦN 2 (từ ngày 3/2/2020 đến 15/2/2020): ôn tập thực hành lại bài 8: thực hành Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn


B/ NỘI DUNG GHI BÀI MỚI TUẦN 3 VÀ TUẦN 4 (17/2 đến 29/2/2020)

BÀI 9: Thực hành


LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN

1. Xây dựng sơ đồ lắp đặt

Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

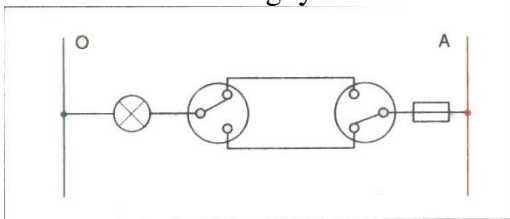

Vẽ sơ đồ lắp đặt

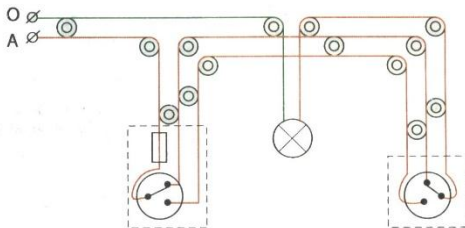

2. Lập bảng dự trữ vật liệu

| STT | VẬT LIỆU | SỐ LƯỢNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|-----|----------|----------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

3. Quy trình lắp đặt mạch điện

B1 : Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện.
- Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn hùynh quang.

B2 : Khoan lỗ

- Khoan lỗ bắt vít.
- Khoan lỗ luồn dây.

B3 : Lắp thiết bị điện vào bảng điện

- Xác định các cực của công tắc.
- Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên mạng điện.
- Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

B4 : Đi dây ra đèn

- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn
- Nối dây vào đui đèn.

B5 : Kiểm tra

- Lắp đặt đúng sơ đồ.
- Chắc chắn
- Các mối nối an toàn, chắc và đẹp.
- Mạch điện đảm bảo thông mạch.