


NỘI DUNG BÀI MỚI

CHỦ ĐỀ: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ (tiết 2)

- Trong mạch điện kín, HĐT giữa 2 đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.
- Đối với một bóng đèn nhất định, HĐT giữa 2 đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn đó có cường độ càng lớn.


❖ Ý nghĩa số vôn:

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết giá trị HĐT giữa 2 cực của nguồn điện đó khi chưa mắc vào mạch.

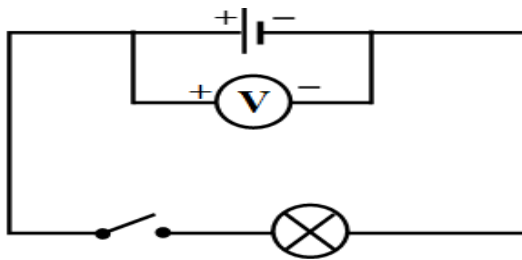

Hình 26.6

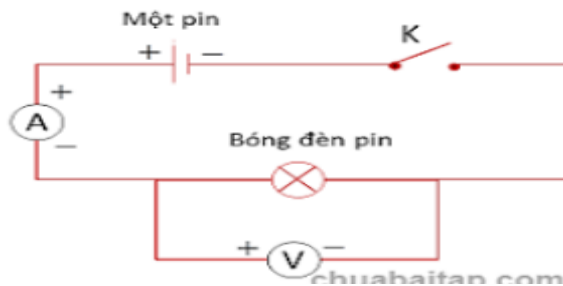- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết HĐT định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.



❖ Vận dụng:

26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.10; 26.11/ SBT